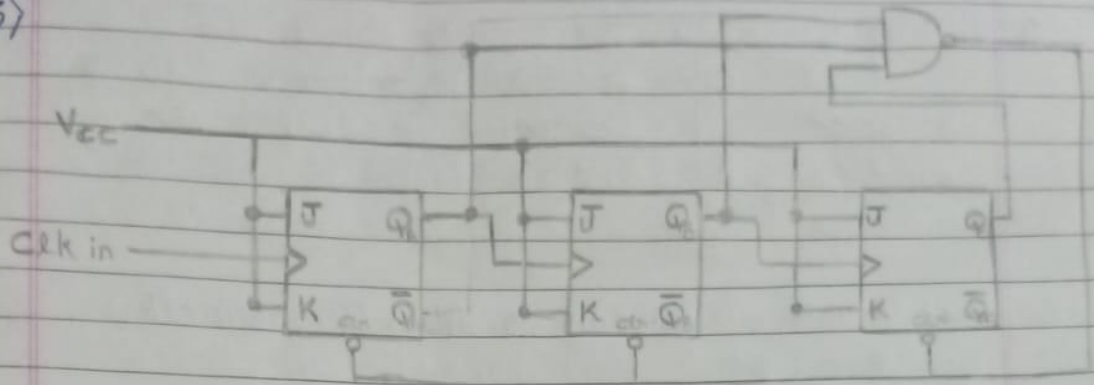



3)



Mod 7 counter  $\rightarrow$

②

$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
0	0	0

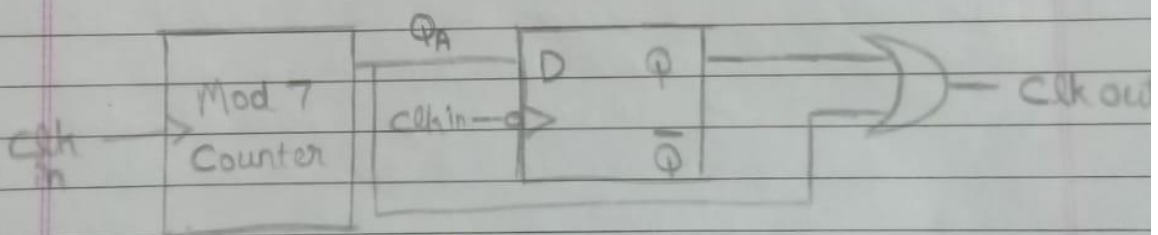

f/7 frequency divider